





# 實驗三 MOS控制LED明亮 、BJT阻值調配

112-2 機電系統原理與實驗一



Bio-inspired Robotic Laboratory

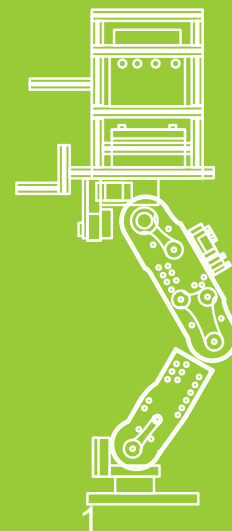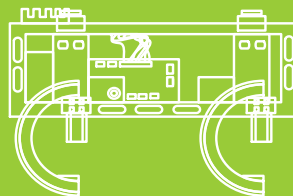






# 實驗目的

- 了解MOS, BJT接法與選配
- 電阻值改變對LED亮度的影響



成品

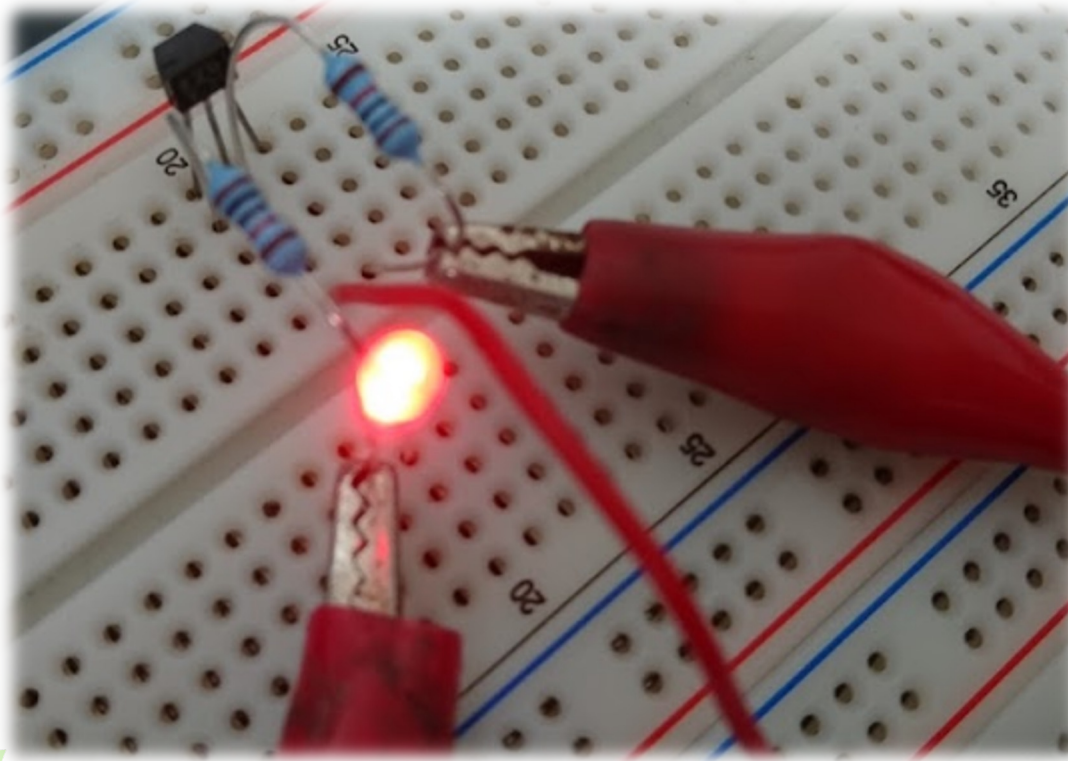


# NMOS 2N7000

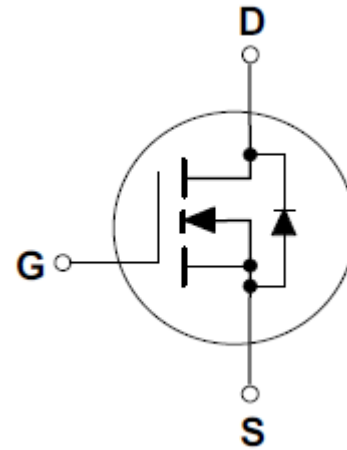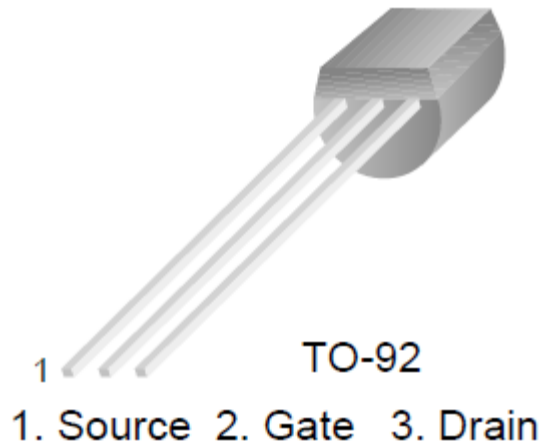

# 可變電阻

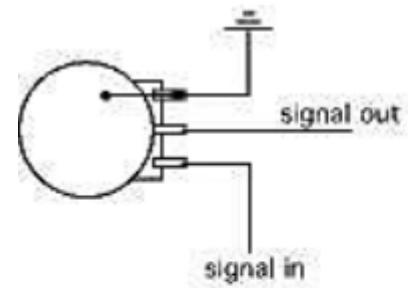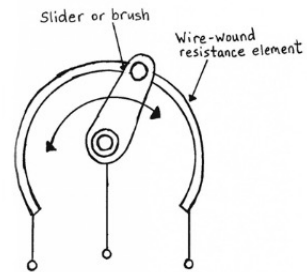

# BJT 2N3904

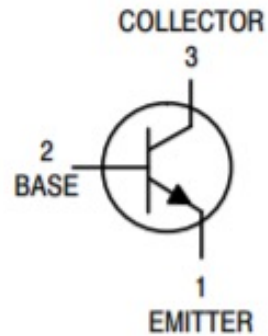

TO-92  
CASE 29  
STYLE 1



STRAIGHT LEAD  
BULK PACK




BENT LEAD  
TAPE & REEL  
AMMO PACK

# BJT 2N3904

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
<b>DC CHARACTERISTICS</b>				
Collector – Emitter Saturation Voltage (Note 2) ( $I_C = 10 \text{ mA}_{dc}$ , $I_B = 1.0 \text{ mA}_{dc}$ ) ( $I_C = 50 \text{ mA}_{dc}$ , $I_B = 5.0 \text{ mA}_{dc}$ )	$V_{CE(sat)}$	– –	0.2 0.3	Vdc
Base – Emitter Saturation Voltage (Note 2) ( $I_C = 10 \text{ mA}_{dc}$ , $I_B = 1.0 \text{ mA}_{dc}$ ) ( $I_C = 50 \text{ mA}_{dc}$ , $I_B = 5.0 \text{ mA}_{dc}$ )	$V_{BE(sat)}$	0.65 –	0.85 0.95	Vdc


# 電路圖 (MOS)

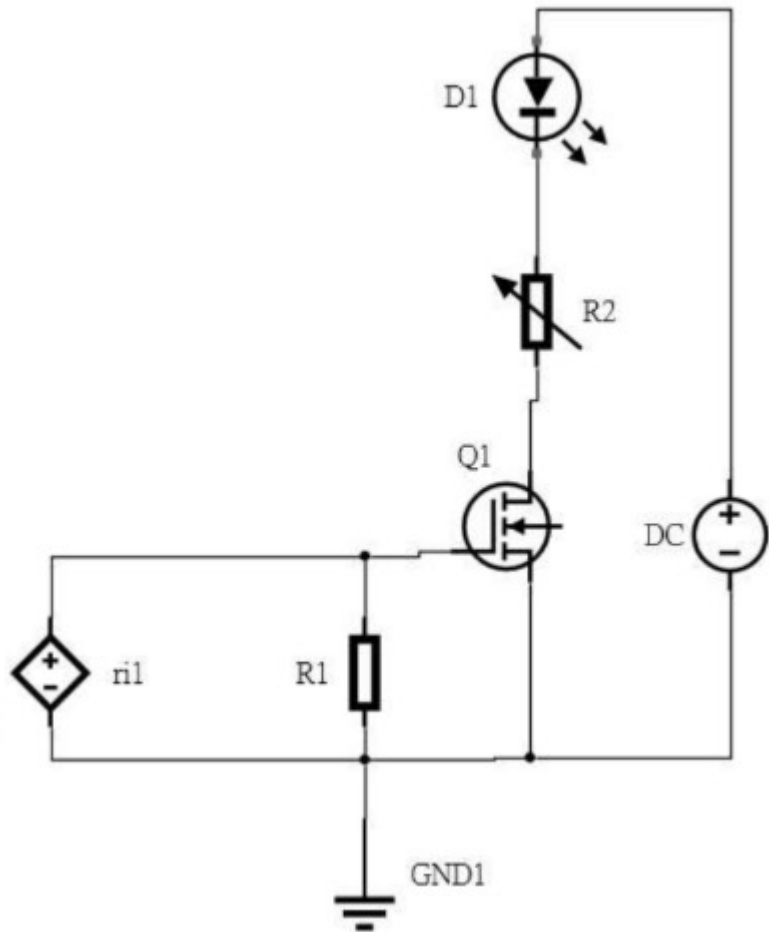

$R1 = 10K\Omega$   
(pull-down resistor)



# 電路圖(BJT)

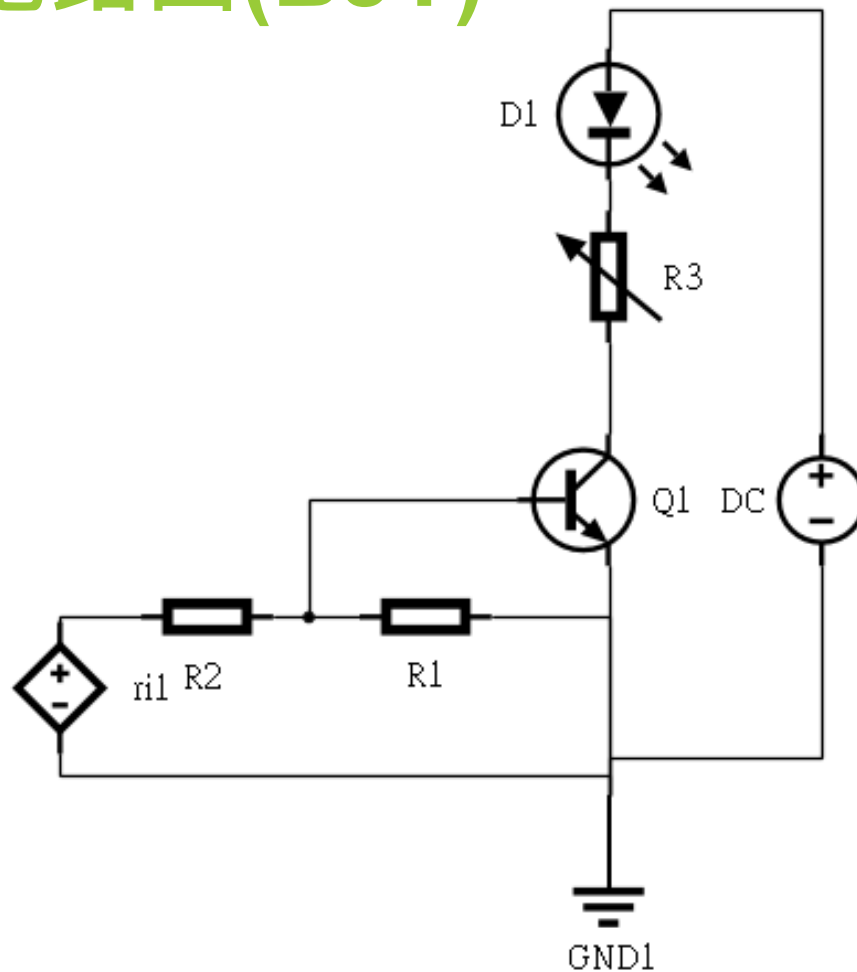

$R1 = 1K\Omega$   
(pull-down resistor)



# 配分

- 基本題:
  - NMOS 控 LED 40%
  - BJT 控 LED
    - 亮燈20%
    - 計算R2範圍40%
- 驗收時間17:30前
- 總分100%